

## 数字电路与逻辑设计

### 复习大纲

# 复习大纲- 1、2 章 数字逻辑基础

**主要内容：**

**数字信号与数字电路的基本概念**

**数制及不同进制的相互转换、二进制码**


**基本逻辑运算**

**逻辑函数及逻辑问题的描述**

**逻辑代数的基本定律及规则**

**逻辑函数的化简（代数法、卡诺图法）**

# 复习大纲- 1、2 章 数字逻辑基础

 

**基本要求：**

**了解数字信号的特点及表示方法。**

**掌握常用二—十、二—八、二—十六进制的转换。**

**掌握 8421BCD 码，了解格雷码，理解有权码和无权码。**

**掌握基本逻辑运算与、或、非。**

**掌握逻辑问题的四种表达方法及其相互转化。（真值表、表达式、逻辑图、卡诺图）**

**熟悉常用逻辑代数的基本定律及规则，熟悉逻辑函数表达式的变换，熟悉逻辑函数的代数化简法。**

**掌握逻辑函数的卡诺图化简法，理解最小项，会利用无关项。（熟悉卡诺图化简的几个原则）。**

**出题方式：填空、化简运算（含代数化简、卡诺图化简）**

**基本原理**

**数学基础**

**电路设计  
与分析**

**方法步骤**

**集成电路  
运用**

**工具运用**

**可编程  
器件入门**

**业界主流**

**模数数模  
转换**

**桥梁纽带**

**这些都能解决什么问题？**

章节	内容安排	章节	内容安排
1	数字逻辑概述	6	时序逻辑电路
2	逻辑代数	7	半导体存储器
3	逻辑门电路	8	CPLD和FPGA
4	组合逻辑电路	9	脉冲波形的变换与产生
5	锁存器和触发器	10	模数与数模转换器

重点掌握组合电路与时序电路的设计和分析

# 1. 非十进制数转换成十进制数

方法：将每位数码与位权值相乘，再将它们求和。

例1.2.1  $(110110.11)_B = (?)_D$

$$\begin{aligned}(110110.11)_B &= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= 32 + 16 + 4 + 2 + 0.5 + 0.25 \\ &= (54.75)_D\end{aligned}$$

例1.2.2  $(1ABC.EF)_H = (?)_D$

$$\begin{aligned}(1ABC.EF)_H &= 1 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 12 \times 16^0 + 14 \times 16^{-1} + 15 \times 16^{-2} \\ &= 256 + 160 + 11 + 0.875 + 0.05859375 \\ &= (427.93359375)_D\end{aligned}$$




## 2. 十进制数转换成其它进制数

### 1) 十进制数 $\Rightarrow$ 二进制数

方法：整数除2法，所得余数由低位到高位排列，直至商为零；

小数乘2法，所得整数位由高位到低位排列，直至小数部分为零或满足精度要求。

例：  $(81.65)_D = (?)_B$

 

所以整数部分  $(81)_D = (1010001)_B$

## 2. 十进制数转换成其它进制数


### 1) 十进制数 $\Rightarrow$ 二进制数

方法：整数除2法，所得余数由低位到高位排列，直至商为零；

小数乘2法，所得整数位由高位到低位排列，直至小数部分为零或满足精度要求。

例：  $(81.65)_D = (?)_B$  (保留小数点后5位)

$(81.65)_D = (1010001.10101)_B$

 

所以小数部分  $(0.65)_D = (0.10101)_B$



- 代数法简化逻辑函数
  - 原理：利用公式进行恒等变换
  - 公式：各种**吸收简化公式、添加项规则**等（对偶式，反演式）
- 卡诺图法简化逻辑函数
  - 将真值表进行图形化表示
  - 与或式圈**1**，或与式圈**0**
  - 逻辑函数用卡诺图表示；卡诺图转换为表达式
  - 化简3规则： **$2^n$ 大圈、可重复、有新意**
- 含无关最小项的卡诺图简化
- 简化过程中表达式类型转换

与项、或项中原变量、反变量与0、1对应的关系易混淆

# 数字电路的描述语言

- 硬件描述语言
  - Hardware Description Language (HDL)
  - 是以文本形式来**描述**数字系统硬件的**结构和行为**的语言。
  - HDL是高层次自动化设计的起点和基础。
  - 描述层次
    1. **行为（功能）级描述**
    2. **寄存器传输级(RTL)描述**
    3. 门电路级描述

- 与 (&&)、或 (||)、非 (!)
- 按位与 (&)、按位或 (|)、按位取反 (~)
- 异或 (^)、同或 (^~ 或者 ~^)
- 移位运算符 (<<、>>)
- 关系运算符 (>、<、>=、<=)
- 等式运算符 (==、!=、**===**、**!==**)
- 拼接运算符 (**{ }**)
  - 例: `d[2:0] = {a, b, c}`

- **手段**

- 各种公式、规则、卡诺图
- 硬件描述语言

- **联结关系**

- 逻辑代数与电路——逻辑门
- 逻辑值与电信号之间的关系

- **技巧性质**

- 同或、异或门
- 各种吸收律

# CH1/CH2例题

- 1. 十进制数(10.25)<sub>10</sub>对应的二进制表示为\_\_\_，用 8421BCD 码表示为\_\_\_。
- 2. 7Bit ASCII 码“A”对应的十六进制数为 0x41,在串行传输采用“偶校验”方式时，需增加的校验位 P=\_\_\_。

1. 代数法化简，求逻辑函数  $L$  的“最简与或式”。(无推导步骤不给分)


$$L = AC + \bar{B}C + B\bar{D} + A(B + \bar{C}) + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BDE$$

2. 卡诺图化简，求逻辑函数  $L$  的“最简与或式”。(卡诺图填写完整、画圈，否则不给分)

$$L(A, B, C, D) = \sum m(3, 5, 6, 7, 10) + \sum d(0, 1, 2, 4, 8)$$

<div><div><math>L</math></div><div><math>CD</math></div></div>					
		$AB$	00	01	11
	00				
	01				
	11				
	10				

# 复习大纲- 3 章 逻辑门电路

 

**主要内容:**


**半导体器件的开关特性**

**CMOS 逻辑门及其主要参数**

**\*TTL 逻辑门及主要参数**



# 复习大纲- 3 章 逻辑门电路

 

**基本要求:**

**了解半导体器件的开关特性。**

**了解 COMS 反相器、COMS 与非门、COMS 或非门的结构和原理。**

**了解 TTL 器件与 CMOS 器件在性能上的差别。**

**掌握各种门（普通逻辑门、传输门、OC 门、三态门）的外特性及其应用。**

**理解逻辑门电路的传输特性和各项技术参数，如输出高低电平  $V_{OH}$ 、 $V_{OL}$ ，扇入-扇出系数、噪声容限、功耗（静态、动态）等。**

**出题方式：填空、画波形（给定  $v_i$ ，画  $v_O$ ）**

# CH3 总结

- 集成逻辑门的模型

- CMOS逻辑门的实现

- CMOS逻辑门的优点——低功耗、高集成度

- CMOS门的结构特点


- MOS管成对出现，NMOS管在下，PMOS管在上

- 上并下串，上串下并

- OD门和三态门的成因


- CMOS门速度、驱动能力的缺点

- 引入BiCMOS结构

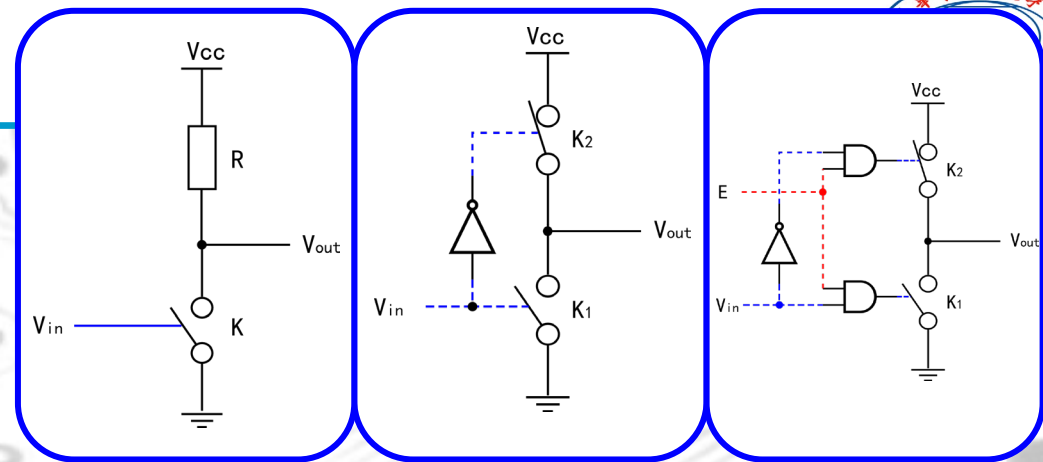


- 多余输入端的处理——**实际设计中不得悬空**
- 逻辑电平、负载能力的匹配——**核心是电压电流问题**

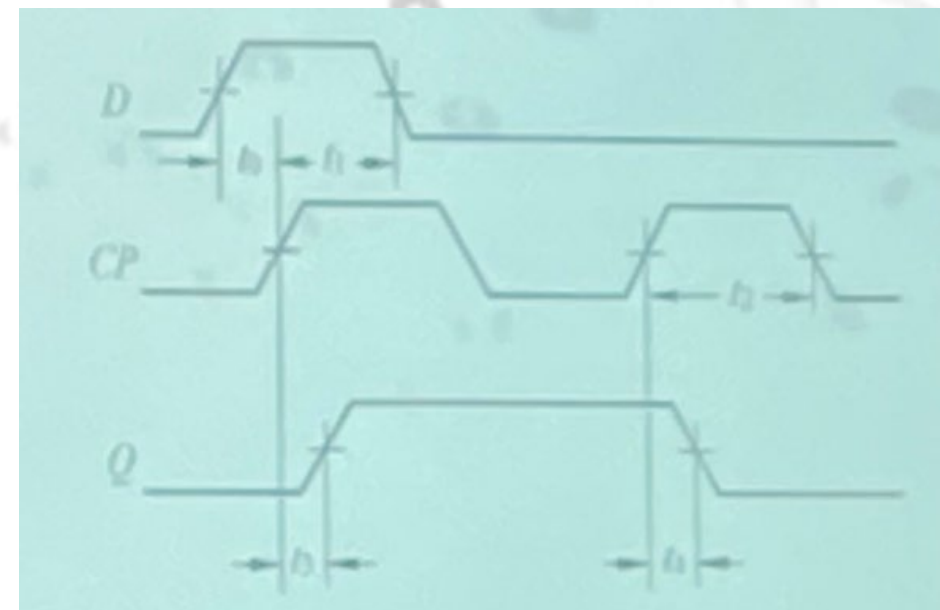- 已知 3.3V 供电的两输入 CMOS 与非门芯片的  $V_{IL}(\max) = 0.8V$ ,  $V_{OL}(\max) = 0.2V$ ,  $V_{IH}(\min) = 2.0V$ ,  $V_{OH}(\min) = 3.1V$ , 则逻辑门的高电平噪声容限为\_\_\_
- 指出图所示 D 触发器定时图中  $t_0 \sim t_4$  各个时间段中, \_\_\_时间段表示输入信号 D 的建立时间
- OD 门上拉电阻的计算



# 复习大纲- 4 章 组合逻辑电路

 

**主要内容:**

- **组合逻辑电路的分析方法**
- **组合逻辑电路的设计方法**
- **\*组合逻辑电路的竞争冒险**


**常用组合逻辑电路（器件）：编码器（CD4532、74148）、译码器（74139、74138）及其应用、数据选择器（74151）、数值比较器（7485）及其应用、加法器的功能及其应用（74HC283）**

## 基本要求:

- 掌握用小规模逻辑器件构成的组合电路的分析方法：根据逻辑图,列出逻辑表达式, 再列出真值表, 最后确定其功能。
- 掌握用小规模逻辑器件构成的组合电路的设计方法：先列出真值表, 再写出逻辑表达式, 最后画出逻辑图。
- 编码器和译码器：掌握其定义和功能（能列出其功能表），掌握利用译码器实现逻辑函数的方法。注意区分非优先编码器和优先编码器的不同。
- 数据选择器：掌握其定义和功能（能列出其功能表），掌握利用选择器器实现逻辑函数的方法, 了解选择器的扩展。注意利用译码器和选择器实现函数的异同点。



# 复习大纲- 4 章 组合逻辑电路

 

**数值比较器、加法器:**了解数值比较器的功能及应用；掌握一位半加器和一位全加器的表达式和功能，了解其应用。

**会阅读常用 MSI 组合器件功能表,会分析和设计由组合逻辑功能部件构成的电路。**

**出题方式：组合电路的分析与设计，MSI 组合器件的应用**

- 一般性组合逻辑电路的设计步骤和分析步骤（重点要写出电路功能）
- 功能性组合电路知识点
  - 编码、译码器（分配器）
  - 加法器、数值比较器
  - 数据选择器（多路器）
  - 奇偶校验器
  - MSI功能器件的扩展
- 组合电路**逻辑冒险**的检查和消除


均可用于实现逻辑函数

应用和扩展是关键

往往由化简所导致

已知由两个4选1数据选择器构成的组合逻辑电路如图所示，试写出X，Y的逻辑函数表达式，并列出真值表，分析该电路逻辑功能


- 试写出X，Y的逻辑表达式
- 填写真值表
- 简短说明该电路的逻辑功能

 

用8bit BCD码 `bcd[7:0]`表示某十进制数（0-99），其中 `bcd[7:4]`为其十位，`bcd[3:0]`为其个位。如下所示Verilog代码中，当 `div4`为高电平时表明该数能被4整除。


```
module div_by_4(bcd,div4);  
input [7:0] bcd,  
output reg div4  
  
always @(*) begin  
    if (bcd[7:4] % 2 == 1) // 十位为奇数  
        div4 = (bcd[3:0] == 4'd2 )|( bcd[3:0] == 4'd6);  
    else // 十位为偶数  
        div4 = (bcd[3:0] == ____ )|(bcd[3:0] == ____ )|(bcd[3:0] == ____ );  
    end  
endmodule
```

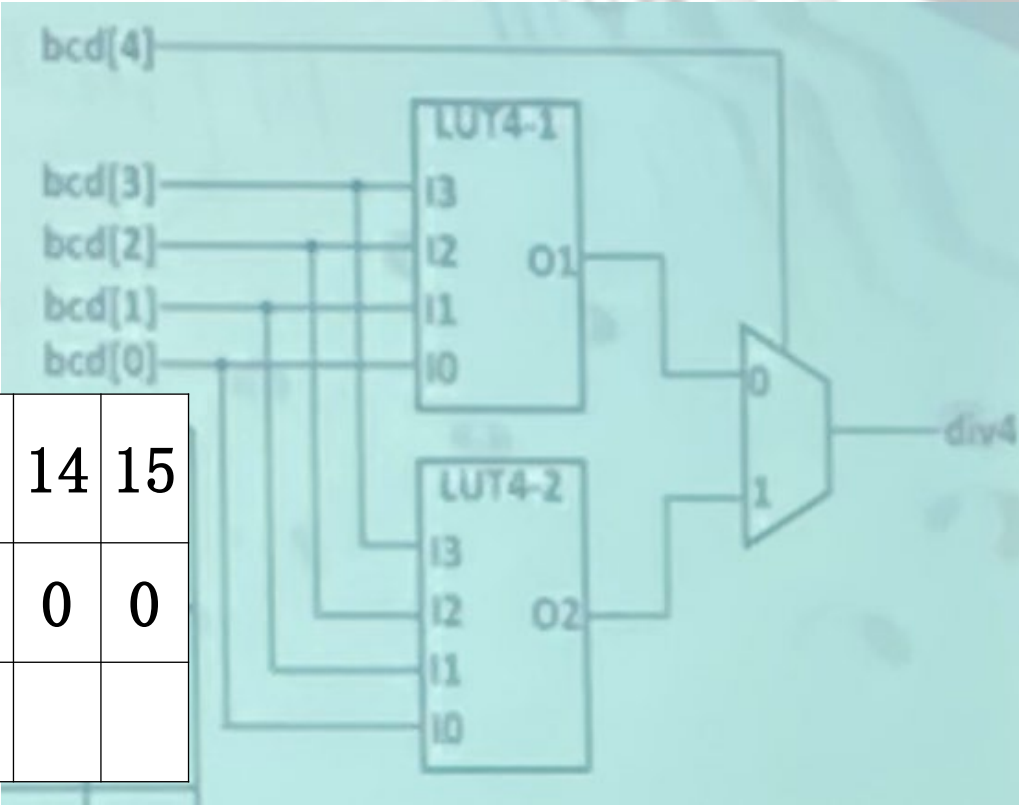若采用图所示FPGA的两个4输入查找表（LUT4）和一个2选1的数据选择器来实现上述功能，请在下表中填写LUT4-2中各存储单元的内容（I[3:0]可视为LUT RAM的地址，I[3]为最高位）。



I[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LUT4-1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
LUT4-2																

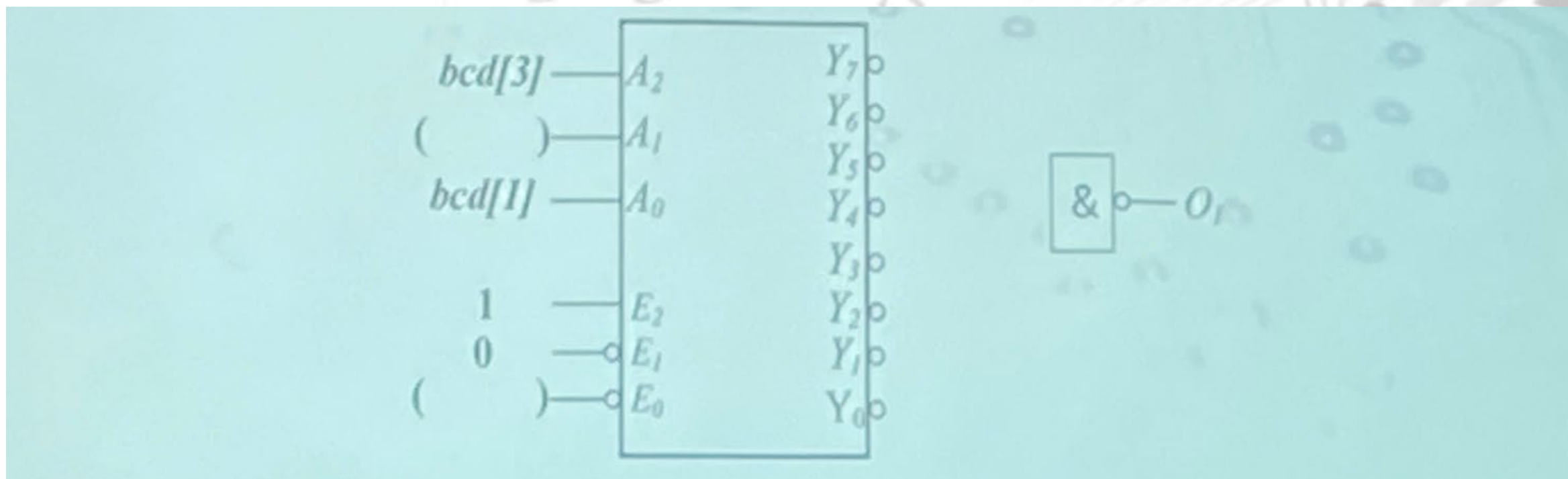若将其中的LUT4-1改用一片3-8线译码器74HC138和一个与非门来实现，请在下图中补充完成其等效的逻辑电路设计。





# 复习大纲- 5 章 锁存器与触发器

## 主要内容:

- D、JK、T、T'触发器的逻辑功能及描述方法。
- RS 锁存器、D 锁存器、主从触发器、边沿触发器的电路结构及动作特征。
- \*锁存器、触发器的主要参数及脉冲工作特性。

## 基本要求:

理解电路结构和工作原理 (估计 JK 触发器考的少)

重点掌握: D 锁存器和 D 触发器的外特性: 符号、功能表、特性方程


出题方式: 填空、画波形 (给定  $v_i$ , 画  $v_o$ )

- 常用触发器的激励表（**非常重要**）

$Q^n$	$Q^{n+1}$	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>D</b>	<b>T</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b><math>\Phi</math></b>	<b>0</b>	<b><math>\Phi</math></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b><math>\Phi</math></b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b><math>\Phi</math></b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b><math>\Phi</math></b>	<b>0</b>	<b><math>\Phi</math></b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>


1. 通过触发器的类型确定输出变化的时刻
2. 检查是否有异步清0、置1信号出现
3. 合并上述两步，用虚线标注可能会发生变化的时刻
4. 在每个可能会变化的时刻，检查当时的输入以及之前的触发器输出，以确认变化后的状态
5. 若脉冲与输入同时发生变化，输入值取变化前一刻的值

# ch5例题

 


若用 JK 触发器来实现状态方程为  $Q^{n+1} = \overline{A}Q^n$ ，则触发器的输入信号 J 和 K 的方程分别为 J=  和 K= 。

 根据所示电路图，以及给定的输入信号CP的波形，画出 $Q_0$ 、 $Q_1$ 、 $Z_0$ 、 $Z_1$ 、 $Z_2$ 、 $Z_3$ 的波形。 $Q_0$ 和 $Q_1$ 的初始状态均为低电平



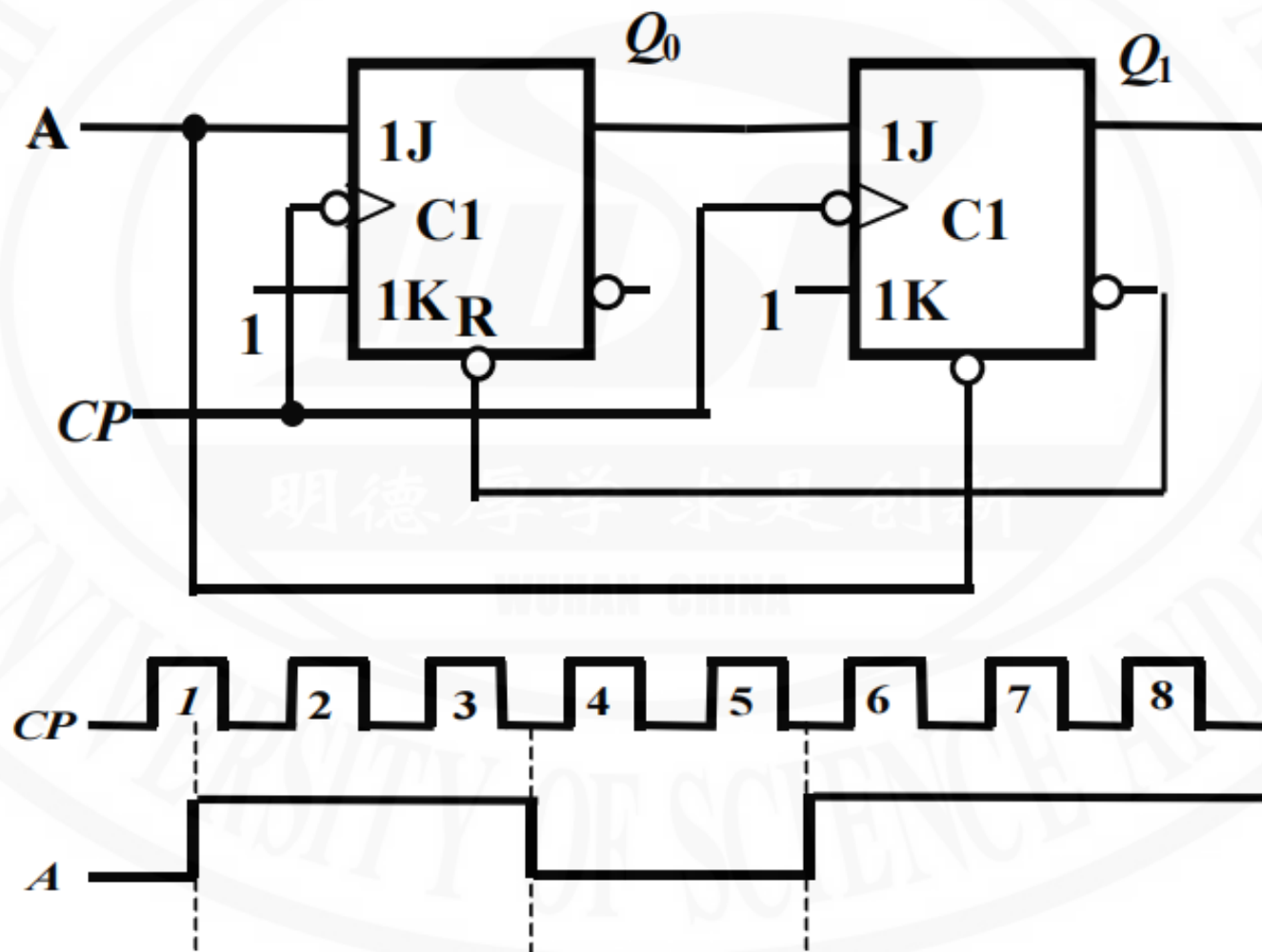六、时序电路如下图所示，已知 $A$ 、 $CP$ 的波形，试对应画出 $Q_1$ 、 $Q_0$ 输出波形。（假设电路的初态为00）





## 主要内容:

- 时序逻辑电路的结构及特点。
- 时序逻辑电路的逻辑功能的描述方法。
- 同步时序逻辑电路的逻辑功能的分析方法。
- 异步时序逻辑电路的逻辑功能的分析方法。
- 同步时序逻辑电路的逻辑功能的设计方法。


## 常用时序逻辑器件:

- 计数器（二进制、N 进制）的电路组成、功能及应用。
- 寄存器、移位寄存器的电路组成、工作原理及应用。

## 基本要求:

- 了解时序逻辑电路的基本概念、结构及特点。
- 理解驱动方程（即激励方程），输出方程和状态方程。
- 掌握时序逻辑电路的逻辑功能的描述方法：方程（以上三种方程）、状态表、状态图、时序图。
- 掌握同步、异步、时序逻辑电路的分析方法，注意异步电路中时钟的分析。

# 复习大纲- 6 章 时序逻辑电路

 

- 掌握同步时序电路的设计。
- 正确理解常用时序逻辑器件的电路组成及工作原理。
- 理解计数器中的同步、异步，加法计数、减法计数、可逆计数等概念。
- 掌握二进制计数器、8421BCD 码十进制计数器（二—十进制计数器）、移位寄存器 74194 的逻辑功能及其应用。
- 掌握 MSI 器件的应用：如 74161 设计 N 进制计数器的方法，掌握清零法和预置数法。


**出题方式：时序电路的分析、同步时序电路的设计**

**MSI 时序逻辑功能器件（如 74xx161、74xx194）应用**

# 同步时序电路的分析(小结)


- 目的在于弄清**电路的用途**，同时可以**帮助掌握同步时序电路的设计方法**。
- 分析步骤
  - ① 分析电路组成
  - ② 通过确定输出/激励方程，得到状态表
  - ③ 画出**状态图**
  - ④ **描述电路功能**

电路的状态及转移途径

 

# 时序逻辑电路的设计步骤归纳


- 1. 确定状态数量，作出状态图/状态表
- 2. 状态分配

 

$Q^n$	$Q^{n+1}$	$Z$	$X$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

# 时序逻辑电路的设计步骤归纳

 1. 确定状态数量，作出状态图/状态表
2. 状态分配
3. 确定激励函数和输出函数
  - ◆ 未使用状态作自启动检查
4. 画出逻辑电路图




$Q^n$	$Q^{n+1}$	Z	X	J	K	D
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$



# 时序逻辑电路的设计步骤归纳

 1. 确定状态数量，作出状态图/状态表
2. 状态分配
3. 确定**激励函数**和**输出函数**
  - ◆ 未使用状态作**自启动检查**
4. 画出逻辑电路图



**核心是：**

将**外输入**与**外输出**关系**扩展**为：

**外输入、存储输出与激励输入、外输出**间的关系

# 时序逻辑电路设计的难点

时序电路设计的变换在于：  
将外输入与外输出关系扩展为：  
外输入、存储输出与激励输入、外输出间的关系

状态数目

- 时序逻辑电路设计的难点
  - 如何准确作出电路状态图、状态表
  - 如何对状态表进行简化

# 难点1：如何准确作出电路状态图

- 原则1：电路状态是一个**闭环系统**；
- 原则2：从初始状态按**正常流程**画出所需状态点，尤其**注意最后一个**转移路径的**目的状态点**；
- 原则3：在每个状态点**查找异常流程**，补充状态转移路径或状态点。

阅读如下Verilog HDL程序，画出rst=1时的状态图，并分析其功能

```
module SM1(clk,ina,rst);  
input clk,ina,rst;  
parameter s0=3'b00,s1=3'b01,s2=3'b10,s3=3'b11;  
reg [1:0] state;  
always @ (posedge clk or negedge rst)  
begin  
if (~rst)    state<=s0;  
else  
case(state)  
s0:    state<=(ina)?s1:s3;  
s1:    state<=(ina)?s2:s0;  
s2:    state<=(ina)?s3:s1;  
s3:    state<=(ina)?s0:s2;  
endcase  
end  
endmodule
```

用Verilog HDL语言实现一个模为11的计数器（同步置数），计数顺序为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 1 \dots$ 写出实现代码。

如果用74161芯片实现该计数器，写出设计过程，并画出电路图

```
module CNT(clk,out);  
    input    clk;  
    output [3:0] out;  
    reg      [3:0] out;  
  
    always @ (posedge clk) begin  
        if (out == 11)  
            out <= 1;  
        else  
            out <= out + 1;  
        end  
    end  
endmodule
```

## 主要内容:

- ROM 的电路结构及工作原理。
- RAM 的电路结构、工作原理及存储容量的扩展。
- 可编程逻辑器件及其基本结构。
- PAL、GAL 的基本结构(含 OLMC 及工作模式)。
- CPLD、FPGA 的结构、编程实现原理及应用。




## 基本要求:

- 了解半导体存储器的分类,
- 掌握半导体存储器地址、字、位、存储容量等基本概念, 会计算存储器的地址范围。
- 掌握存储器的位数扩展和字数扩展。


出题方式: 填空题、画图等

- RAM/ROM的使用
- 存储单元决定特性
- 时序是逻辑关键
- 容量扩展是经典的问题
- RAM/ROM可实现任意组合逻辑


## ● 基本门的符号

 

具有同相、  
反相输出的  
缓冲器




 


多输入与门

 


多输入或门

# PLD器件的表示方法

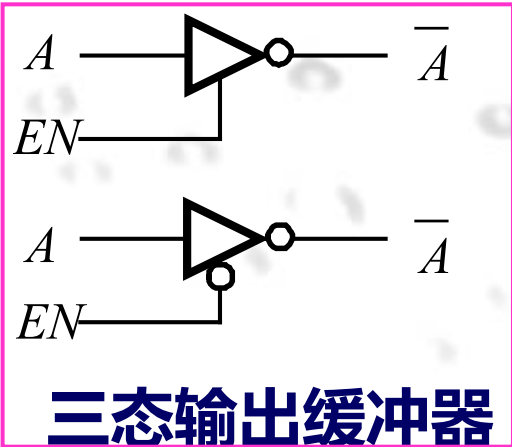   

# PLD的结构小结

 

结构	与阵列	或阵列
PROM	固定	可编程
PAL	可编程	固定
PLA	可编程	可编程

# FPGA与CPLD的区别

	CPLD	FPGA
内部结构	Product—term	Look—up Table
程序存储	内部EEPROM	SRAM，外挂EEPROM (FLASH)
资源类型	组合电路资源丰富	触发器资源丰富
集成度	低	高
使用场合	完成控制逻辑	能完成比较复杂的算法
速度	快	慢
其他资源	—	EAB，锁相环
保密性	可加密	一般不能保密



- 使用一片 ROM 实现两个 4bit 数的乘法运算，需要容量\_\_\_ bit 的 ROM。
- 一个存储容量为 4096bit 的 ROM 芯片有 8 根数据线，其地址线为\_\_\_根。
- 8K×8的RAM芯片有\_\_\_根地址线;需要\_\_\_片2K×4的RAM芯片才能扩展得到16K×8的RAM
- CPLD基于\_\_\_技术实现组合逻辑函数;FPGA中每个逻辑单元是利用\_\_\_技术来实现组合逻辑的;当需实现4输入2输出的组合电路所需占用的SRAM配置容量至少为\_\_\_ bit。


任意波形发生器如图题7.1.5所示，改变ROM的内容，画出输出端随CP变化的波形。

7.1.5所示时，画出输出端随CP变化的波形。

电子开关  
 $D=1$  接  $V_{REF}$   
 $D=0$  接地

$V_{REF}$   
 基准电压

$A_3 A_2 A_1 A_0$	$D_3 D_2 D_1 D_0$	$A$
0 0 0 0	0 1 0 0	
0 0 0 1	0 1 0 1	
0 0 1 0	0 1 1 0	
0 0 1 1	0 1 1 1	
0 1 0 0	1 0 0 0	
0 1 0 1	0 1 1 1	
0 1 1 0	0 1 1 0	
0 1 1 1	0 1 0 1	

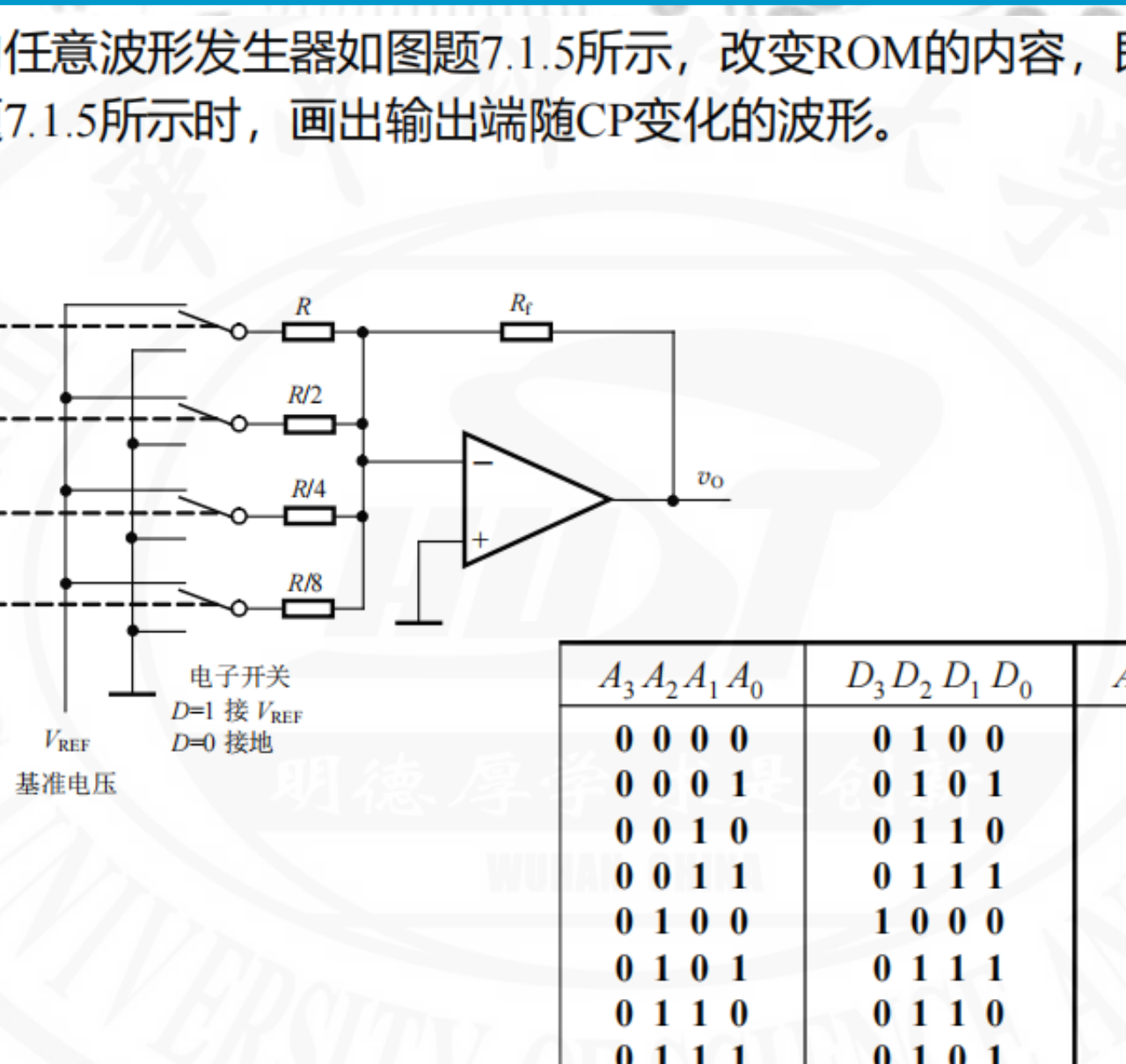

任意波形发生器如图题7.1.5所示，改变ROM的内容，画出输出端随CP变化的波形。


7.1.5所示时，画出输出端随CP变化的波形。

电子开关  
 $D=1$  接  $V_{REF}$   
 $D=0$  接地

$V_{REF}$   
 基准电压

$A_3 A_2 A_1 A_0$	$D_3 D_2 D_1 D_0$	$A$
0 0 0 0	0 1 0 0	
0 0 0 1	0 1 0 1	
0 0 1 0	0 1 1 0	
0 0 1 1	0 1 1 1	
0 1 0 0	1 0 0 0	
0 1 0 1	0 1 1 1	
0 1 1 0	0 1 1 0	
0 1 1 1	0 1 0 1	

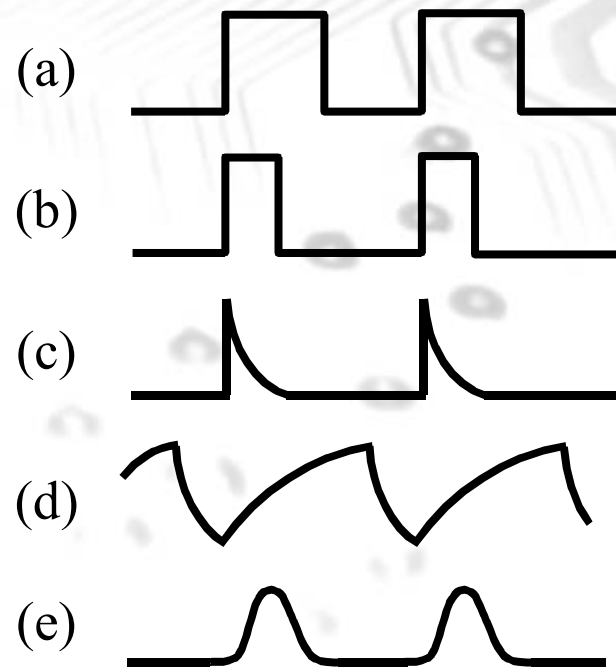- 脉冲信号
  - 凡不具有连续正弦波形状的信号都可以统称为脉冲信号
- 脉冲信号的特点
  - 由若干个暂态过程段所组成
- 脉冲电路
  - 用于产生、传输、变换和处理脉冲信号的电路
  - 由**开关电路**与**惯性网络**组成



**基本要求：**

- **单稳触发器：**

**了解 CMOS 或非门构成的微分型单稳触发器的原理，工作波形，暂稳态宽度的计算。**

**了解集成单稳74121的工作原理和触发方式，了解单稳触发器74121的应用。**


**掌握不可重复触发、可重复触发的概念及波形特点。**

- **施密特触发器：**

**理解工作原理，输出波形，会推导回差电压，理解其传输特性，了解施密特**

**反相器的传输特性和输出波形；掌握施密特触发器的应用：如幅度鉴别、多谐振**


# 复习大纲- 9 章 脉冲波形的产生与变换

 

## 主要内容:

- 脉冲波形的变换电路---单稳态触发器、施密特触发器的工作原理、参数计算及应用。
- 脉冲波形的产生电路---多谐振荡器的工作原理和参数计算。

# 复习大纲- 9 章 脉冲波形的产生与变换

 

**基本要求：**

**多谐振荡器：**

**了解其定义、特点（无稳态，只有两个暂稳态；无须触发信号等） CMOS**


**反相器所组成的多谐振荡器的原理，输出波形，振荡周期的计算。（三要素法）**

**出题方式：填空题**



 
# 脉冲信号的主要参数

- 脉冲幅度 $V_m$
- 脉冲宽度 $t_w$
- 上升时间 $t_r$ 、下降时间 $t_f$
- 周期 $T$ 、占空比 $q$  (**Duty**)




- 施密特触发器
  - 回差特性
- 单稳态触发器（重复？）
- 自激多谐振荡器（周期，频率）

# ch9例题

 


 某系统要求产生信号  $V_i$ 、 $V_o$  的关系如下图所示，应采用的脉冲电路是     。



将频率为 10KHz 的正弦波变换为同频率的矩形波，可采用      电路；将脉宽为 10ms 的方波变换为相同周期的脉宽为 1ms 的矩形脉冲，可采用      电路。

# 复习大纲- 10 章 数模与模数转换器

 

## 主要内容:

- D/A 转换器的类型、工作原理及主要技术指标
- A/D 转换器的类型、工作原理及主要技术指标

## 基本要求:

**D/A 转换器:** 掌握倒 T 型电阻网络的结构及工作原理, 熟悉 AD7533 集成 D/A 转换器的结构及应用。了解 D/A 的技术指标, 对双极性输出方式暂不作要求。

**A/D 转换器:** 掌握并行比较型 A/D 和双积分型 A/D 的结构及工作原理。了解这三种 A/D 转换器的主要特点及主要技术指标。

**出题方式:** 填空题、综合应用题 (不太确定) 等

# 选择A/D、D/A时需要考虑的因素

- **系统精度**——决定位数（分辨率）
- **系统响应速度**——决定转换时间
- **接口类型**——并行接口或串行接口
- A/D输入信号强度
  - 输入阻抗要求
  - 前端放大器要求
- D/A输出信号强度——后端放大器要求
- 信号极性——**供电、参考源**选择
- 功耗及环境适应性

- 模数转换的四步骤：采样、保持、量化、编码
- A/D、D/A类型
  - 电流型DAC、电压型DAC
  - 并行ADC、并串行ADC、SAR、 $\Sigma$ - $\Delta$
- A/D、D/A参数指标
  - 分辨率
  - 精度
  - 转换时间
    - D/A: 电流型 < 电压型
    - A/D: 全并行 < 并串行 < 逐次比较 <  $\Sigma$ - $\Delta$ 型 < 间接转换
- A/D、D/A选择时应当考虑的因素




- 一、填空题【15分】**
- 二、逻辑代数化简题（代数法、卡诺图法）【约10分】**
- 三、给定电路和输入波形，画输出波形【约10分】**
- 四、组合逻辑电路的分析与设计（含 HDL）【约20分】**
- 五、时序逻辑电路的分析与设计（含 HDL）【约30分】**
- 六、综合应用题【约15分】**

# 综合例题

七、集成移位寄存器74HC194和10位集成D/A转换器AD7533组成的电路如图六所示，已知CP和ST的波形：

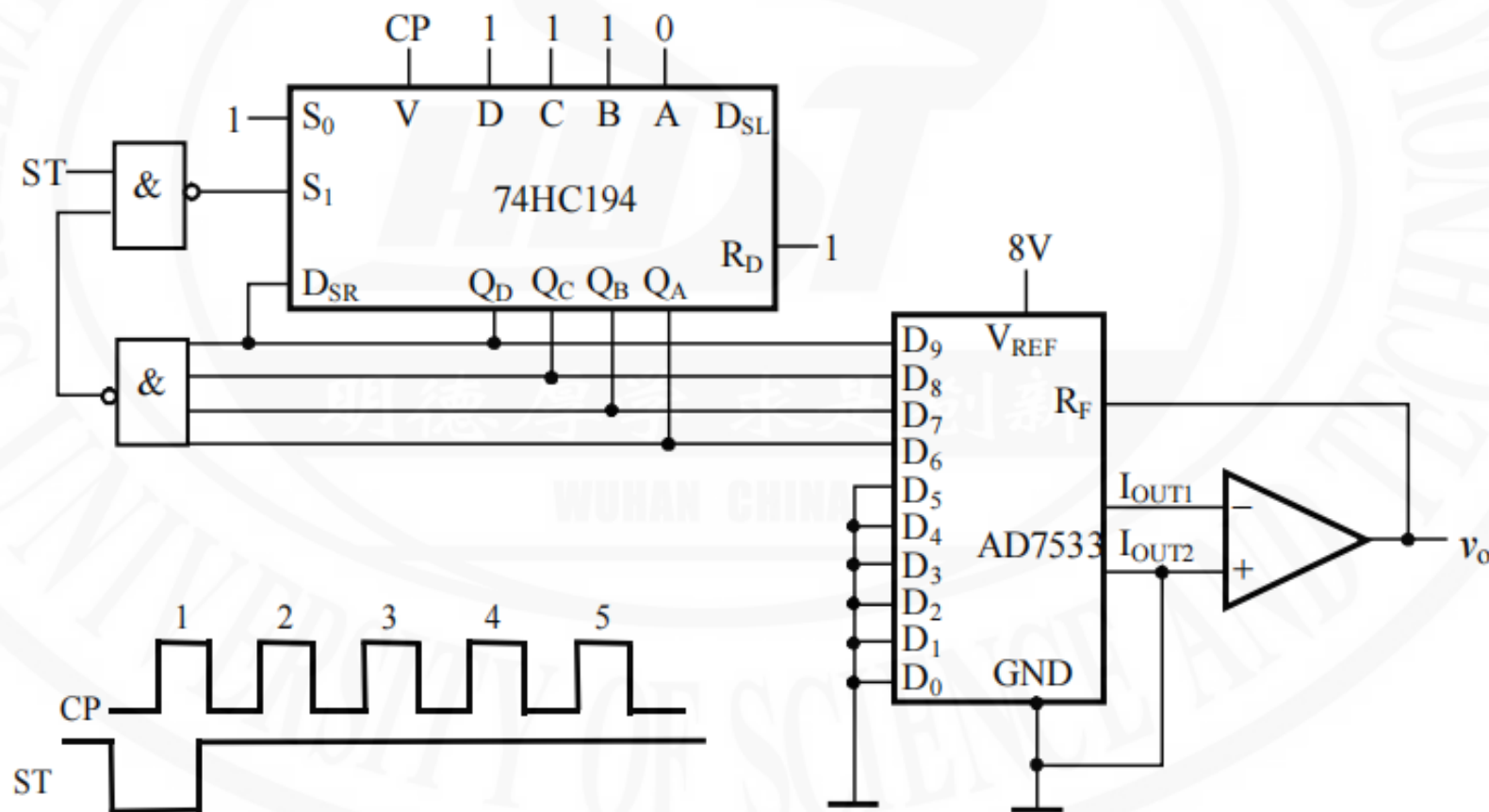- 1) 试画出 $Q_D$ 、 $Q_C$ 、 $Q_B$ 、 $Q_A$ 的波形；
- 2) 定量画出图中 $v_o$ 的波形；
- 3) 已知CP的频率 $f_{cp}=1\text{KHz}$ ，试确定 $v_o$ 的周期。



# 综合例题



、计数型A/D转换器的原理电路如图所示，A为比较器，当 $V_i$ 大于 $V_o$ 时输出为1，当 $V_i$ 小于 $V_o$ 时输出为0；CR为低电平有效的清零信号，每次转换前CR信号都将计数器清零； $V_R$ 为高电平有效的转换控制信号；CP为时钟信号，频率为100KHz；计数器模块为8位二进制加法计数。

(1) 请说明该电路实现A/D转换的原理。

(2) 完成一次A/D转换的最长时间为多少？

(3) 若8位D/A最高可输出 $V_{omax}=9.18V$ ，当 $V_i=5.410V$ 时，电路输出结果的值为多少？此次转换的时间为多少？

